

## P3. logisim 设计单周期 CPU

### 一、实验目的

使用 logisim 设计一个能执行七条指令的单周期 CPU。

### 二、设计要求


1.CPU 使用 logisim 设计。

2.CPU 能支持 addu、subu、ori、lw、sw、beq、lui、nop 指令。addu、subu 可以不支持实现溢出。


3.CPU 为单周期设计

### 三、实验设计

模块定义：

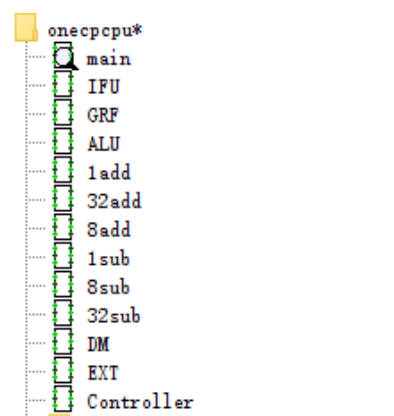


主电路：

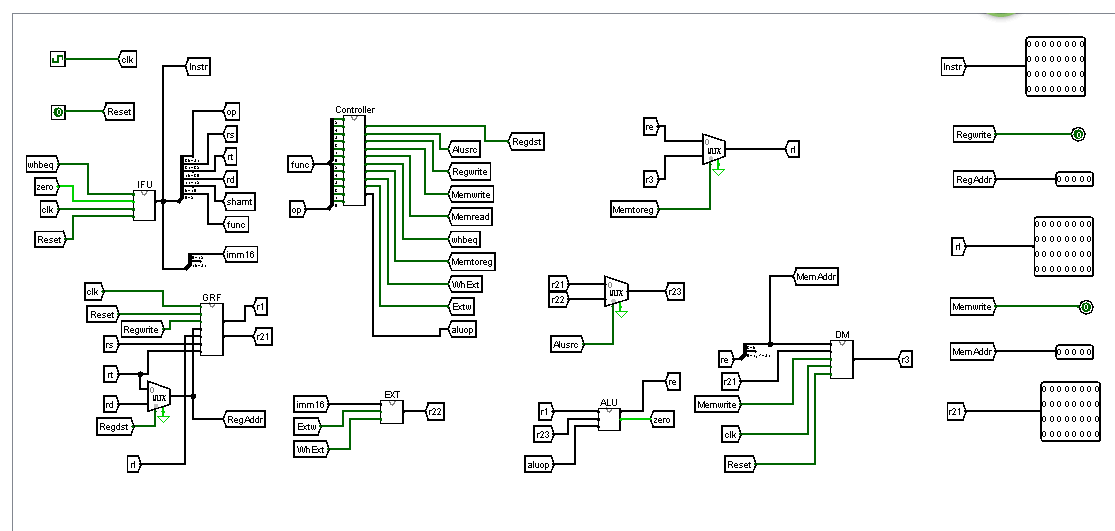

四、各模块介绍

1. IFU 模块

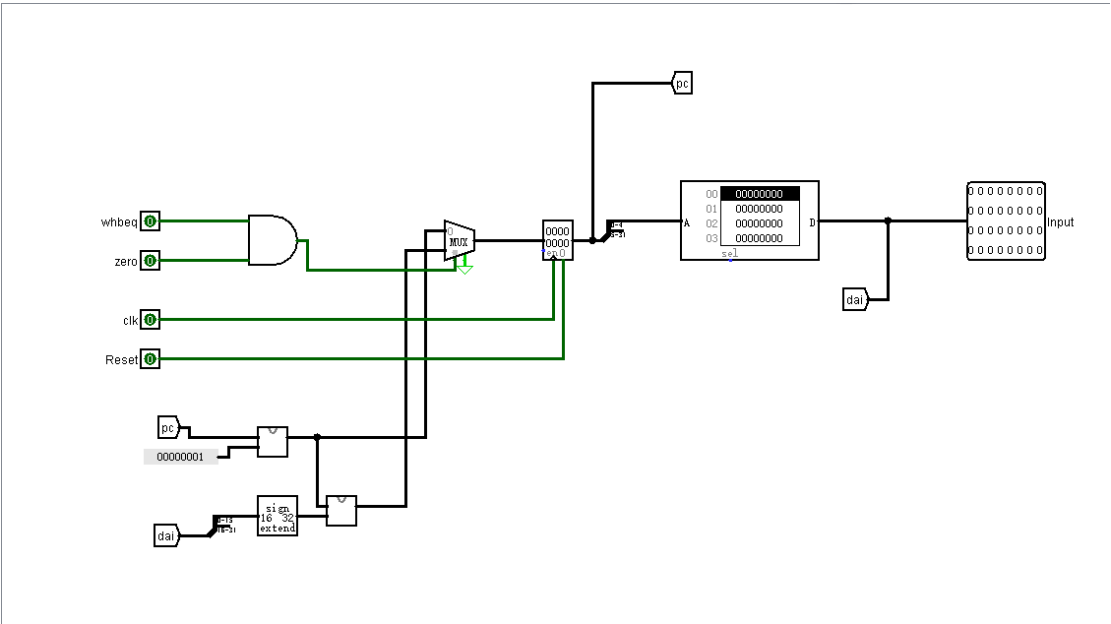

(1) 基本描述

IFU 主要功能是完成取指令功能，IFU 包括 PC(程序计数器)和 IM(指令存储器)以及其他逻辑部件，IFU 除了可以顺序执行取指令外，还可以根据 BEQ 指令的执行情况决定顺序取指令还是转移取指令。


(2) 模块接口

信号名	方向	描述
whbeq	I	判断当前指令是否为 beq 指令。 1: 当前指令是 beq。 0: 当前指令不是 beq。
zero	I	判断当前 ALU 计算结果是否为 0。 1: 计算结果为 0。 0: 计算结果不是 0。
clk	I	时钟信号。
Reset	I	复位信号。 1: 复位信号有效。 0: 复位信号无效。
Input[31:0]	O	当前的 32 位 MIPS 指令。

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	复位信号有效时，PC 被设置为 0x00000000。
2	取指令	根据 PC 中的数字取出指令。
3	计算下一条指令地址	如果当前指令不是 BEQ 指令，或者当前指令是 BEQ 指令并且 Zero 为 0，则 $PC \leftarrow PC+1$ 。 如果当前指令是 BEQ 指令并且 Zero 为 1，则 $PC \leftarrow PC+1+sign\_ext[当前指令\ 15:0]$ 。 [注]：PC 取地址为 4 字节，低两位地址可以去除。

2. GRF 模块

 

(1) 基本描述

GPR 主要功能是利用寄存器以实现对数据的取出和存入操作。通过一个 32 位 MIPS 指令对指令中的指定寄存器的值进行读或写操作，以实现对这些数据的后续操作


(2) 模块接口

信号名	方向	描述
Regwrite	I	判断当前是否向寄存器堆写入值。 1: 向寄存器里存值。 0: 不向寄存器里存值。
wd[4:0]	I	写寄存器地址。
clk	I	时钟信号。
Reset	I	复位信号。 1: 复位信号有效。 0: 复位信号无效。
Input[31:0]	I	写入数据的输入。
Rd1	I	读入数据的寄存器地址 1。
Rd2	I	读入数据的寄存器地址 2。
Output1[31:0]	O	地址中的数据输出 1。
Output2[31:0]	O	地址中的数据输出 2。

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读数	取出指定寄存器中存储的数据
2	写数	将指定的 32 位数据写入指定的寄存器中。

3. ALU 模块

 

### (1) 基本描述

ALU 的功能是对指定的两个 32 位数进行无符号加、无符号减、或以及对两个数进行大小比较。


### (2) 模块接口

信号名	方向	描述
Input1[31:0]	I	第一个 32 位数据的输入。
Input2[31:0]	I	第二个 32 位数据的输入。
Aluop[1:0]	I	输出的控制信号。 00: 输出加法结果。 01: 输出减法结果。 10: 输出或运算结果。
Zero	O	判断两个数是否相等。
output[31:0]	O	写入数据的输入。

### (3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	加法运算	对两个 32 位数据进行无符号加法运算。
2	减法运算	对两个 32 位数据进行无符号减法运算。
3	或运算	对两个 32 位数据进行或运算。
4	判断是否相等	判断两个 32 位数据是否相等

## 4. DM 模块

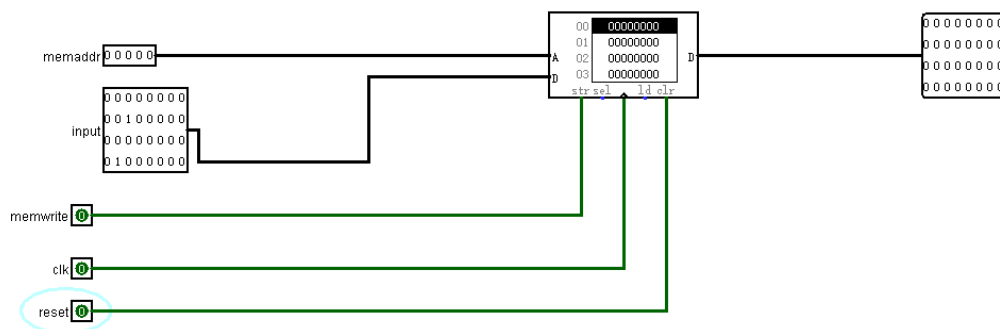

(1) 基本描述

DM（数据存储器）的功能是对指定的存储器地址里的数据进行操作。并根据信号判断进行读操作还是写操作。


(2) 模块接口

信号名	方向	描述
Input [31:0]	I	执行写操作所需的 32 位数据。
memaddr[4:0]	I	存储 32 位数据的地址。
clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号。
memwrite	I	判断执行写操作还是读操作。 0：读操作 1：写操作
Output[31:0]	O	读入指定地址的 32 位数据

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读数	Memwrite 信号为 0 时，读出指定地址中的数据。
2	写数	Memwrite 信号为 1 时，将 32 位写入指定地址中。

5. EXT 模块

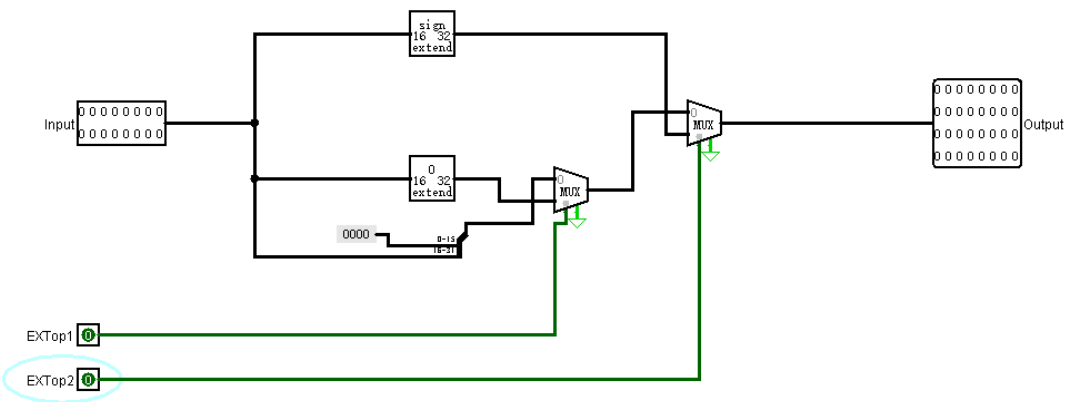

(1) 基本描述

EXT 的功能是对一个十六位二进制数进行扩展，并根据两个扩展信号判断进行符号扩展还是零扩展。


(2) 模块接口

信号名	方向	描述
Input [15:0]	I	需要扩展的 16 位数据
memaddr[4:0]	I	存储 32 位数据的地址。
EXTop1	I	判断哪里补零。 0: 低位补零。 1: 高位补零。
EXTop2	I	选择需要输出的 32 位数据 0: 已经补零的数据。 1: 已经符号扩展的数据。
Output[31:0]	O	输出扩展完成的 32 位数据。

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	低位补零	EXTop1 信号为 0 时且 EXTop2 信号为 0 时，进行低位补零。
2	高位补零	EXTop1 信号为 1 时且 EXTop2 信号为 0 时，进行高位补零。
3	符号位扩展	EXTop2 信号为 1 时，进行符号位扩展。

6. 控制器

 

(1) 基本描述

控制器的功能是根据输入的信号对其他部件的运算进行控制。

(2) 模块接口

信号名	方向	描述
Op[5:0]	I	六位 op
func[5:0]	I	六位 func。
Regdet	O	写地址控制。
Alusrc	O	ALU 操作数控制。
Regwrite	O	GRF 写控制。
Mnemwirte	O	DM 写控制。
Memread	O	DM 读控制。
Whbeq	O	判断指令是否为 beq 指令。
Memtoreg	O	GRF 写入数据控制。
WhExt	O	判断位扩展的方式。
Extw	O	判断是高位扩展还是低位扩展。
Aluop	O	判断 alu 执行的操作。

(3) 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	总体控制	根据输入信号, 判断需要控制的数据, 从而得到我们想要的结果。

(4) 控制器真值表

func	100001	100011					
Op	000000	000000	001101	100011	101011	000100	001111
指令	Addu	Subu	Ori	lw	sw	beq	lui
Regdet	1	1	0	0	x	x	0
Alusrc	0	0	1	1	1	0	1
Regwrite	1	1	1	1	0	0	1
Mnemwirte	0	0	0	0	1	0	0
Memread	0	0	0	1	0	0	0
Whbeq	0	0	0	0	0	1	0
Memtoreg	0	0	0	1	x	x	x
WhExt	x	x	0	1	1	x	0
Extw	x	x	1	x	x	x	0
Aluop	00	01	10	00	00	x	x



## 五、Mips 程序测试

lui \$t0,0x36a0 #立即数 0x36a0 加载至 t0 寄存器高位。

lui \$t1,0x002a #立即数 0x002a 加载至 t1 寄存器高位。

ori \$s0,\$zero,0x0003 #zero 寄存器中的数与立即数 0x00000003 进行或运算，结果储存在 t3 寄存器中。

ori \$s1,\$zero,0x0001 #zero 寄存器中的数与立即数 0x00000001 进行或运算，结果储存在 s1 寄存器中。

ori \$s2,\$zero,0x0002 #zero 寄存器中的数与立即数 0x00000002 进行或运算，结果储存在 s2 寄存器中。

ori \$t4,\$zero,0x0004 #zero 寄存器中的数与立即数 0x00000004 进行或运算，结果储存在 t4 寄存器中。

loop:sw \$t0,0(\$t3) #把 t0 寄存器中的数存储到 t3 寄存器中的数存再加上偏移量 0 所指向的 RAM 中。

subu \$t0,\$t0,\$t1 #t0 寄存器中的值减去 t1 寄存器中的值后存到 t0 寄存器中。

addu \$t3,\$t3,\$t4 #t4 寄存器中的值加上 t3 寄存器中的值后存到 t3 寄存器中。

addu \$s2,\$s2,\$s1 #s1 寄存器中的值加上 s2 寄存器中的值后存到 s2 寄存器中。

beq \$s2,\$s0,loop #判断 s0 的值和 s2 的值是否相等，相等转 loop。

loop2:subu \$t3,\$t3,\$t4 #t3 寄存器中的值减去 t4 寄存器中的值后存到 t3 寄存器中。

lw \$t5,0(\$t3) #把 t3 寄存器的值加偏移量 4 当作地址读取存储器中的值存入 t5。

ori \$t6,\$t5,0xc020 #zero 寄存器中的数与立即数 0x00000003 进行或运算，结果储存在 t3 寄存器中。

sw \$t6,4(\$t3) #把 t6 寄存器中的数存储到 t3 寄存器中的数存再加上偏移量 4 所指向的 RAM 中。

subu \$s2,\$s2,\$s1 #s2 寄存器中的值减去 s1 寄存器中的值后存到 s2 寄存器中。

beq \$s2,\$s1,loop2 #判断 s2 的值和 s1 的值是否相等，相等转 loop2。

addu \$t3,\$t3,\$t4 #t4 寄存器中的值加上 t3 寄存器中的值后存到 t3 寄存器中。

lui \$s7,0x33a4 #立即数 0x33a4 加载至 s7 寄存器高位。

sw \$s7,4(\$t3) #把 s7 寄存器中的数存储到 t3 寄存器中的数存再加上偏移量 4 所指向的 RAM 中。

addu \$s1,\$s1,\$s1 #s1 寄存器中的值加上 s1 寄存器中的值后存到 s1 寄存器中。


lw \$s6,0(\$t3) #把 t3 寄存器的值加偏移量 0 当作地址读取存储器中的值存入 s6。

subu \$a0,\$s6,\$s1 #s6 寄存器中的值减去 s1 寄存器中的值后存到 a0 寄存器中。

期待结果:

\$zero	0	0x00000000	Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)
\$at	1	0x000ac020	0x00000000	0x36a00000	0x36760000	0x3676c020	0x33a40000
\$v0	2	0x00000000					
\$v1	3	0x00000000					
\$a0	4	0x367ec01e					
\$a1	5	0x00000000					
\$a2	6	0x00000000					
\$a3	7	0x00000000					
\$t0	8	0x364c0000					
\$t1	9	0x002a0000					
\$t2	10	0x00000000					
\$t3	11	0x00000008					
\$t4	12	0x00000004					
\$t5	13	0x36760000					
\$t6	14	0x367ec020					
\$t7	15	0x00000000					
\$s0	16	0x00000003					
\$s1	17	0x00000002					
\$s2	18	0x00000003					
\$s3	19	0x00000000					
\$s4	20	0x00000000					
\$s5	21	0x00000000					
\$s6	22	0x367ec020					
\$s7	23	0x33a40000					
\$t8	24	0x00000000					
\$t9	25	0x00000000					
\$k0	26	0x00000000					
\$k1	27	0x00000000					
\$gp	28	0x00001800					
\$sp	29	0x00002ffc					
\$fp	30	0x00000000					
\$ra	31	0x00000000					

实际结果:

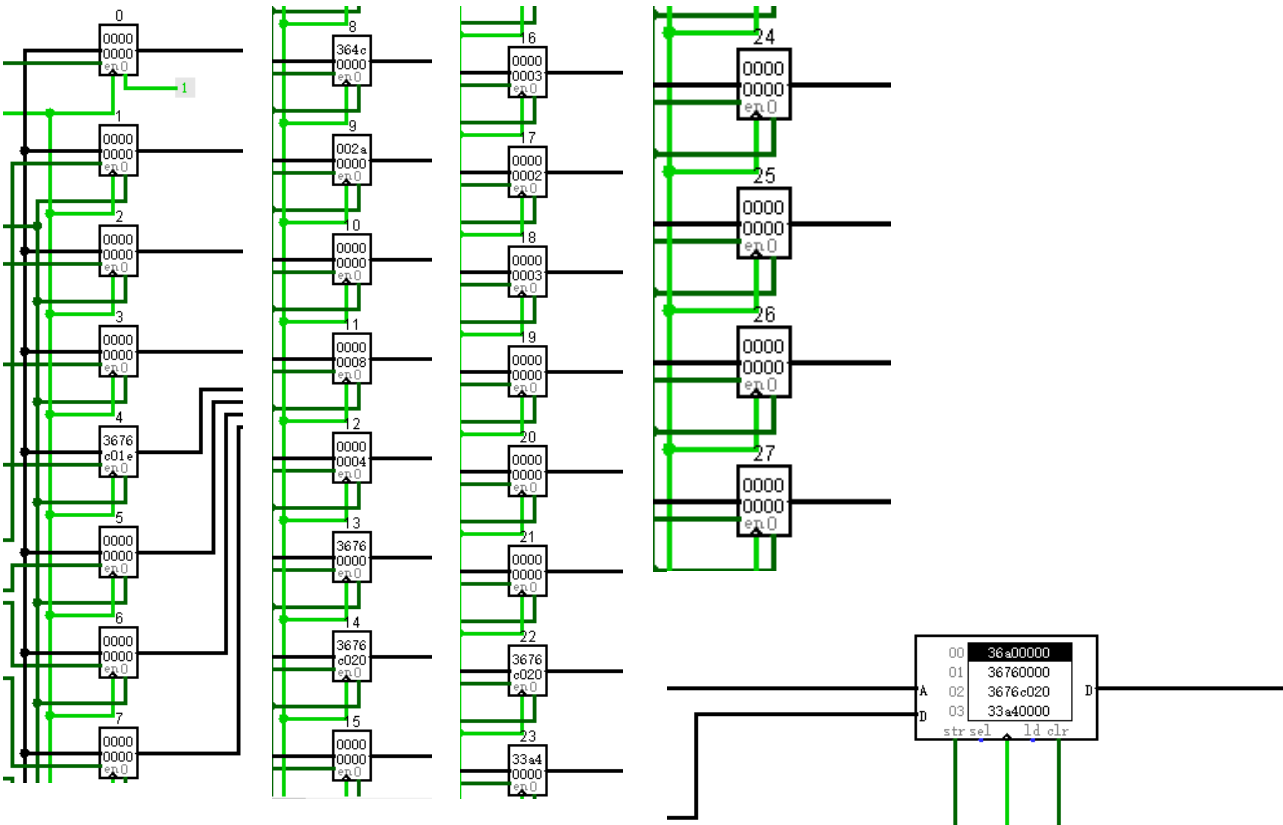

## 六、思考题

1. 若 PC（程序计数器）位数为 30 位，试分析其与 32 位 PC 的优劣。

30 位 pc 在计算下一地址时需要先扩展位数，而 32 位不需要扩展就可以直接加。

2. 现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

合理，IM 只需要存储多条指令，需要只能实现读功能的 ROM 即可。

DM 需要存储多条数据，并且还要实现读功能和写功能，需要用到 RAM。

GRF 只需要能存储 32 个数，使用 32 个寄存器就可以实现。

3. 结合上文给出的样例真值表，给出 RegDst, ALUSrc, MemtoReg, RegWrite, nPC\_Sel, ExtOp 与 op 和 func 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

Handwritten Boolean expressions for control signals based on op and func bits:

$$\begin{aligned} \text{Regdst} &= f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_4 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 + f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_4 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ &= f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Alusrc} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 + \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Regwrite} &= f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_7 + \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 + \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Memwrite} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Memread} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{WriteReg} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{nPC\_Sel} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{ExtOp} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{ExtOp} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{ExtOp} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \end{aligned}$$

4. 充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式，请给出化简后的形式。

Handwritten Boolean expressions for control signals based on op and func bits:

$$\begin{aligned} \text{Regdst} &= f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_4 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 + f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_4 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ &= f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Alusrc} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 + \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Regwrite} &= f_0 \bar{f}_1 \bar{f}_2 \bar{f}_3 \bar{f}_5 \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_7 + \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 + \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Memwrite} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{Memread} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{WriteReg} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{nPC\_Sel} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_2 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{ExtOp} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{ExtOp} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \\ \text{ExtOp} &= \bar{o}_0 \bar{o}_1 \bar{o}_3 \bar{o}_4 \bar{o}_5 \end{aligned}$$

5.事实上，实现 nop 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

Nop 指令对任何元件没有操作，对电路没有影响。

6.前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号,就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

将地址的高四位与 0x3 进行比较，得到片选信号，当信号有效时进行存储。无效时不存储。

7.除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)"了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

优势：能对所有情况进行验证、能够快速发现电路中的错误，减少错误几率。

缺点：无法具体分析电路的性能。