
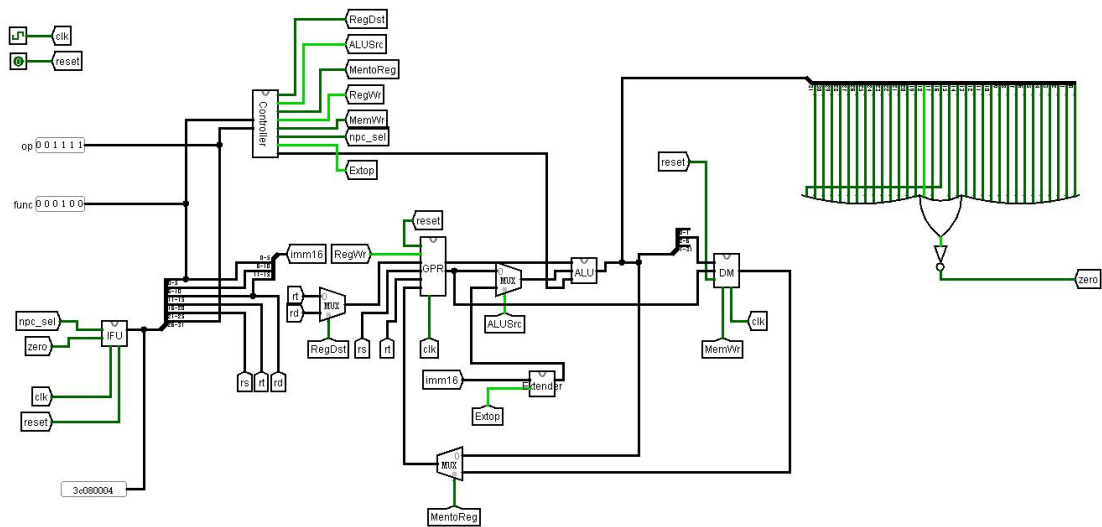



Project3 Logisim 完成单周期处理器开发实验报告

一. 总体设计

 

二. 模块定义

(1) IFU

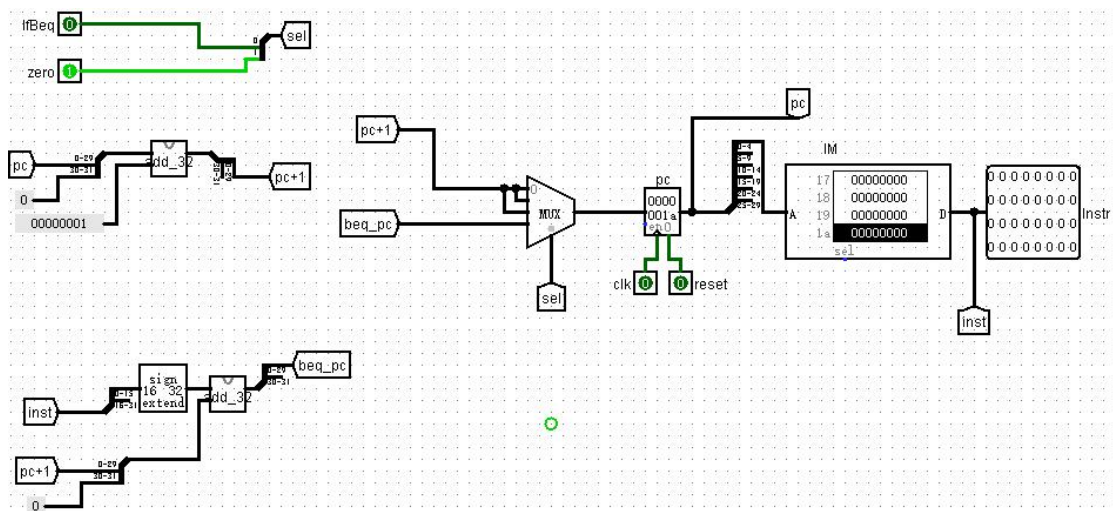

信号名	方向	描述
IfBeq	I	当前指令是否为 beq 指令标志 1: 当前指令为 beq 0: 当前指令非 beq
Zero	I	ALU 计算结果为 0 标志 1: 计算结果为 0 0: 计算结果非 0
Clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号 1: 复位 0: 无效
Instr[31:0]	O	32 位 MIPS 指令


功能定义

序号	功能名称	描述
1	复位	当复位信号有效时, PC 被设置为 0x00000000
2	取指令	根据 PC 从 IM 中取出指令
3	计算下一条指令地址	如果当前指令不是 beq 指令, 则 $PC \leftarrow PC+1$ 如果当前指令是 beq 指令, 并且 zero 为 1, 则, $PC \leftarrow PC+sign_ext$


(2) GPR

模块接口

信号名	方向	描述
Wd[31:0]	I	写入数据的输入
Regwrite	I	读写控制信号 1: 写操作 0: 读操作
Clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号 1: 复位 0: 无效
A1[4:0]	I	读寄存器地址 1
A2[4:0]	I	读寄存器地址 2
A3[4:0]	I	写寄存器地址
Rd1[31:0]	O	32 位数据输出 1
Rd2[31:0]	O	32 位数据输出 2

 

(3) ALU

 

模块接口


信号名	方向	描述
A[31:0]	I	32 位输入数据 1
B[31:0]	I	32 位输入数据 2
F[1:0]	I	控制信号 01: 或运算 10: 减法

		11: 加法
C[31:0]	O	32 位数据输出

功能定义

序号	功能名称	描述
1	或	$A B$
2	减	$A-B$
3	加	$A+B$

(4) EXT

 


模块接口

信号名	方向	描述
A[15:0]	I	16 位数据输入
Extop	I	控制信号 0: 高位补 0 1: 低位补 0
B[31:0]	O	32 位数据输出

功能定义

序号	功能名称	描述
1	高位补 0	高 16 位补 0
2	低位补 0	低 16 位补 0

(5) DM

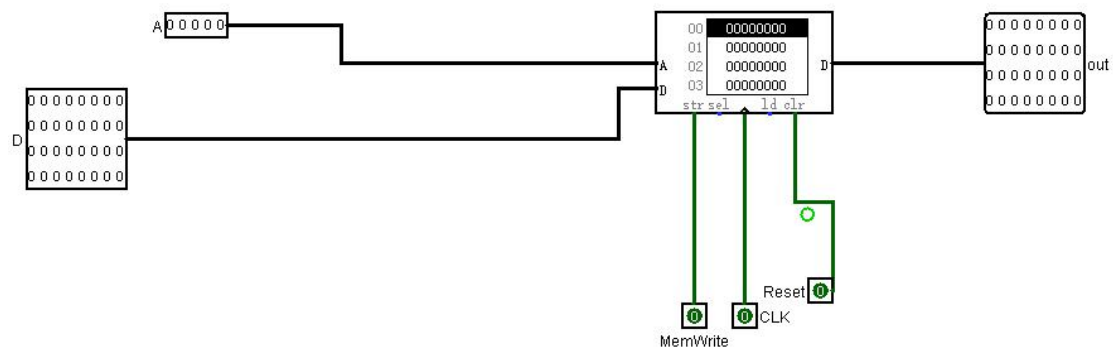


模块接口

信号名	方向	描述
D[31:0]	I	写入数据的输入
Memwrite	I	读写控制信号 1: 写操作
Clk	I	时钟信号
Reset	I	复位信号 1: 复位 0: 无效
A[4:0]	I	操作寄存器地址
out[31:0]	O	32 位数据输出

功能定义

序号	功能名称	描述
1	复位	当复位信号有效时，所有数据被设置为 0x00000000
2	读	根据输入的寄存器地址读出数据
3	写	根据输入的地址，把输入的数据写入

(6) Controller

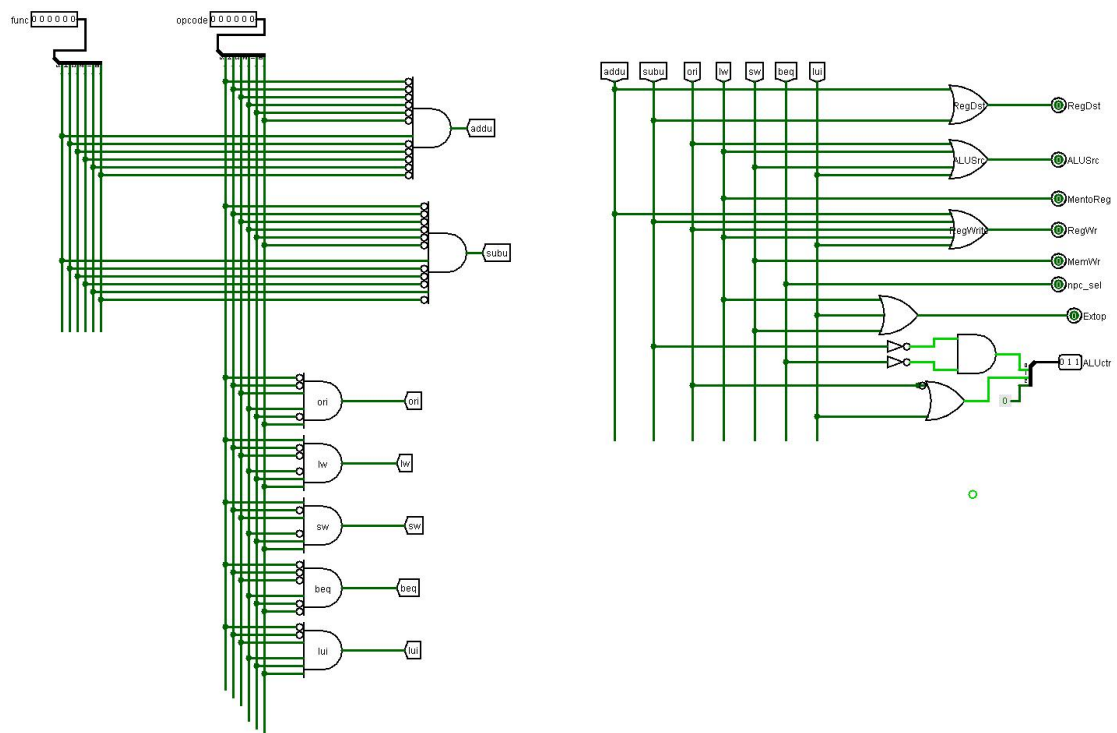

模块接口

信号名	方向	描述
op[5:0]	I	六位 op
func[5:0]	I	六位 function

Regdst	0	写地址控制
Alusrc	0	cpu 第二操作数选择控制
MemtoReg	0	DM 读控制
Regwrite	0	GPR 读写控制
Memwrite	0	DM 写控制，写入 GPR 数据选择
npc_sel	0	Beq 指令标志
extop	0	控制 ext 扩展方式
Aluop[1:0]	0	控制 cpu 进行相应运算

四. 控制器设计

单周期真值表

	Func	100000	100010	N/A			
	Op	000000	000000	001101	100011	000100	001111
	add	sub	ori	lw	sw	beq	lui
RegDst	1	1	0	0	X	X	0
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	1
MemtoReg	0	0	0	1	X	X	X
RegWrite	1	1	1	1	0	0	2
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
npc_sel	0	0	0	0	0	1	0
ExtOp	X	X	0	0	0	X	1

ALUctr	Add	Subtract	Or	Add	Add	Subtract	X
--------	-----	----------	----	-----	-----	----------	---

五. 测试要求

16.测试程序

```

lui $t0,0x0004          #lui 测试程序要实现：立即数 0x0004 加载至 t0 寄存器的高位
lui $t1,0x0008          #lui 测试程序要实现：立即数 0x0008 加载至 t1 寄存器的高位
ori $t3,$zero,0x00002000 #ori 测试程序要实现：zero 寄存器中的内容与立即数 0x00002000 进行或运算，储存在 t3 寄存器中
sw $t0,4($t3)           #sw 测试程序要实现：把 t0 寄存器中值（1 Word），存储到 t3 的值再加上偏移量 4, 所指向的 RAM 中
sw $t0,8($t3)           #sw 测试程序要实现：把 t0 寄存器中值（1 Word），存储到 t3 的值再加上偏移量 8, 所指向的 RAM 中
loop:add $t2,$t2,$t1     #add 测试程序要实现：t1 寄存器中的值加上 t2 寄存器中的值后存到 t2 寄存器中
lw $t4,4($t3)           #lw 测试程序要实现：把 t3 寄存器的值+4 当作地址读取存储器中的值存入 t4
lui $t5,0x0004          #lui 测试程序要实现：立即数 0x0004 加载至 t5 寄存器的高位
sub $t7,$t6,$t5         #sub 测试程序要实现：t6 寄存器中的值减去 t5 寄存器中的值后存到 t7 寄存器中
add $t0,$t0,$t5         #sub 测试程序要实现：t0 寄存器中的值减去 t5 寄存器中的值后存到 t0 寄存器中
add $t6,$t6,$t0         #add 测试程序要实现：t6 寄存器中的值加上 t0 后存到 t6 寄存器中
beq $t0,$t1,loop        #beq 测试程序要实现：判断 t0 的值和 t1 的值是否相等，相等转 loop
add $t0,$t0,$t5         #add 测试程序要实现：t0 寄存器中的值加上 t5 后存到 t0 寄存器中
lui $v0,0x0001          #lui 测试程序要实现：立即数 0x0001 加载至 v0 寄存器的高位
lui $v1,0x0002          #lui 测试程序要实现：立即数 0x0002 加载至 v1 寄存器的高位
add $v0,$v0,$v1         #add 测试程序要实现：v0 寄存器中的值加上 v1 后存到 v0 寄存器中
add $v1,$v0,$v1         #add 测试程序要实现：v0 寄存器中的值加上 v1 后存到 v1 寄存器中
ori $a0,$v0,0xffff      #ori 测试程序要实现：v0 寄存器中的内容与立即数 0xffff 进行或运算，储存在 a0 寄存器中
sub $a1,$a0,0x0000ffff  #sub 测试程序要实现：a0 寄存器中的值减去立即数 0x0000ffff 后存到 a1 寄存器中
loop2:sub $a2,$v1,$v0    #sub 测试程序要实现：v1 寄存器中的值减去 v0 中的值后存到 a2 寄存器中
add $a1,$a2,$a1         #add 测试程序要实现：a2 寄存器中的值加上 a1 后存到 a1 寄存器中
beq $a1,$v1,loop2       #beq 测试程序要实现：判断 a1 的值和 v1 的值是否相等，相等转 loop2

```

机器码：

```

3c080004  3c090008  340b2000  ad680004  01495020  8d6c0004  3c0d0004  01cd7822  010d4020  01c87020  1109fff9
010d4020  3c020001  3c030002  00431020  00431820  3444ffff  3c010000  3421ffff  00812822  00623022  00c52820
10a3fffd

```


MARS 模拟结果：

Registers			
		Coproc 1	Coproc 0
Name	Number	Value	
\$zero	0	0x00000000	
\$at	1	0x0000ffff	
\$v0	2	0x00030000	
\$v1	3	0x00050000	
\$a0	4	0x0003ffff	
\$a1	5	0x00070000	
\$a2	6	0x00020000	
\$a3	7	0x00000000	
\$t0	8	0x00100000	
\$t1	9	0x00080000	
\$t2	10	0x00100000	
\$t3	11	0x00002000	
\$t4	12	0x00040000	
\$t5	13	0x00040000	
\$t6	14	0x00140000	
\$t7	15	0x00040000	
\$s0	16	0x00000000	
\$s1	17	0x00000000	
\$s2	18	0x00000000	
\$s3	19	0x00000000	
\$s4	20	0x00000000	
\$s5	21	0x00000000	
\$s6	22	0x00000000	
\$s7	23	0x00000000	
\$s8	24	0x00000000	
\$s9	25	0x00000000	
\$t0	26	0x00000000	
\$t1	27	0x00000000	
\$gp	28	0x00001800	
\$sp	29	0x00003fff	
\$fp	30	0x00000000	
\$ra	31	0x00000000	
pc			
hi		0x00000000	
lo		0x00000000	

Logism:

GPR:

DM:

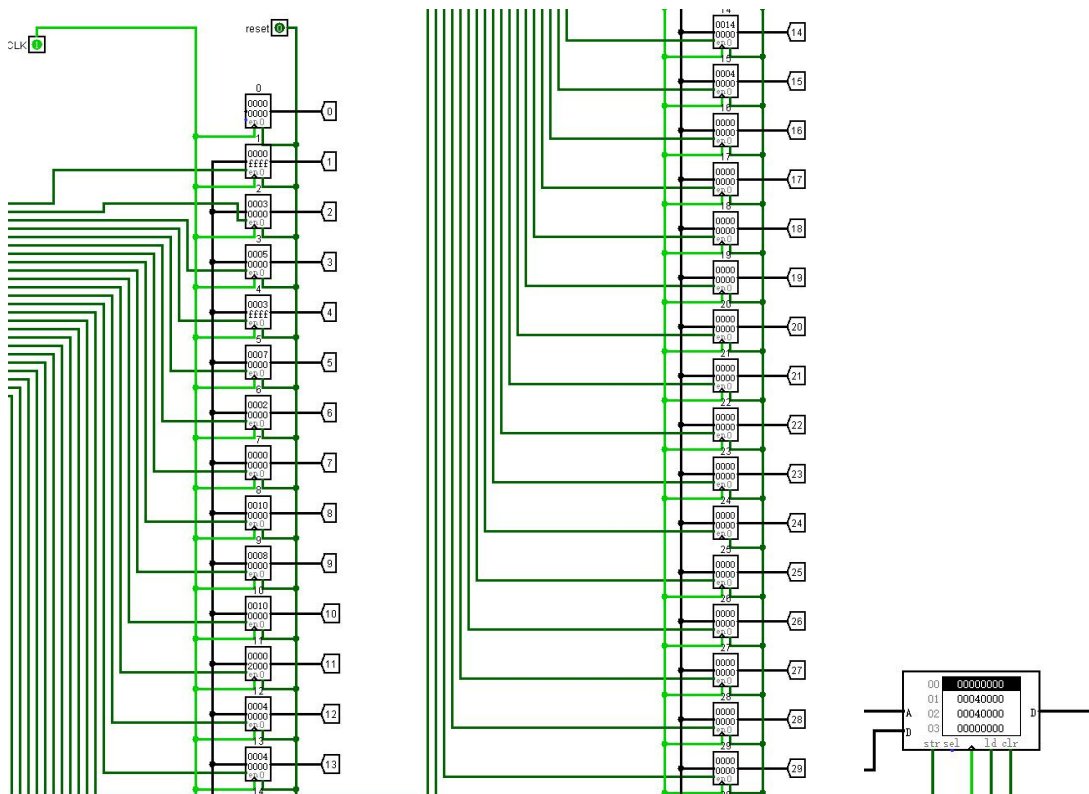

六、 问答

18. 对于 Figure5、 Figure6 中的与或阵列来说， 1 个 3 输入与门最终转化为 2 个 2 输入与门， 1 个 4 输入与门最终转化为 3 个 2 输入与门， 依次类推。或阵列也类似计算。那么

a) 请给出采用 Figure5、 Figure6 中的方法设计的每个控制信号所对应的 2 输入与门、 2 输入或门、非门的数量。

19.	2 输入与门	2 输入或门	非门
-----	--------	--------	----

RegDst	17	1	10
RegWrite	32	4	10
ALUSrc	20	3	5
PCsrc	5	0	5
MemWrite	5	0	2
MemRead	5	0	3
MemtoReg	5	0	3
ExtOp	15	2	4
ALUctr[1]	10	1	3
ALUctr[0]	21	2	9

a) 请与第 17 项对比，你更喜欢哪种设计方法。为什么

第一种的控制信号都需要对其分配单独的与门、或门，因为它是直接对 **op**、**func** 的 12 位或 6 位信号的逻辑表达式，所以没有针对性并且浪费元件。

而第二种是先把 **op**、**func** 变成相应的指令信号，再由指令信号生成控制信号。当一种指令对应多种控制信号为 1 时，不必再对每个信号再单独为这个指令分配与门，而可以共用这个指令的信号，再添加或门就可以了。